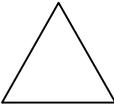


COMMENT BRANCHER UN MOTEUR  
DONT LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE INDIQUE 220 $\Delta$ /380 $Y$ ?

BRANCHEMENTS	AVEC 220V TRIPHASE (380V)	AVEC 380V TRIPHASE (660V)
	CORRECT	LE MOTEUR GRILLE
	LE MOTEUR EST SOUS-ALIMENTÉ	CORRECT

Généralement, les exploitations agricoles sont alimentées en 220V/380V c'est à dire :

- 220V, tension simple.
- 380V, tension composée.

Donc les moteurs sont branchés en triangle...